## 南京航空航天大学

第1页 (共4页)

## 二〇一九~二〇二〇 学年 第11学期《测试技术》考试试题

	考证	式日期:	2020年	三6月21	日	试卷类	型: A 卷		试卷代	3号:	
		班	号		学号	•		姓名			A.S.
题号	_	=	三	四	五	六	七	八	九	+_X	总分
得分										0.	
l	深题分数 得 分	15	- 请		纸上对	•				δ正确, 「×,每	,
1. 随机	l信号是‡	<b></b> 上确定性	信号。								(
2. 瞬态信号是能量有限信号。								( )			
3. 直流信号具有无限的频谱。								(			
4. 周期信号各次谐波的频率只能是基波频率的整数倍。								(			
5. 将时域信号时移,则相应的频域信号将会压缩。							(				
6. 减小一阶系统的时间常数,可以扩大系统的工作频率范围。							(				
7. 从时	<b>寸域看,</b> 豸	系统的输	出就是報	<b>介入与脉</b>	冲响应函	函数的乘	积。				(
8. 若狈	试系统自	由两个环	节串联门	万成,且'	它们的帽	<b>国频特性</b>	分别为 A	l <sub>1</sub> (ω)和 A	l <sub>2</sub> (ω),贝	该系统总	总的幅频
特性为	$A_1(\omega)A_2(\omega)$	$(\omega)$ .									(
9. 线性	生装置的灵	見敏度是	时间的约	线性函数	0						(
  10. 频率响应函数相同的各种装置, 其动态特性均相同。							(				
   11. 极距变化型电容传感器的测量范围可达数十毫米。							(				
12. 差动变压器是一种电容式传感器。							(				
13. 涡	流传感器	属于有测	原传感器	0							(
14. 根	据压电效	应,在压	电材料	的任何一	个表面	施加力时	,均会在	生相应的	表面产生	<b>上电荷</b> 。	(
15. 为	消除压电	传感器联	关接电缆	分布电容	序变化对	输出灵敏	度的影	响,可采	用电压放	放大器。	( )

本题分	20	
得	分	


二、填空题(请将以下各小题答案按序号填写在答题纸的对应横线上,每空1分,计20分)

- 1. 测试系统主要由\_\_\_(1)\_\_、\_\_(2)\_\_及\_\_(3)\_\_三大部分组成。
- 2. 设时域信号 x(t)的频谱为 X(t),则时域信号  $x(t)e^{-j2\pi f_0 t}$  的频谱为\_\_\_(4)\_\_\_。
- 信号当时间尺度压缩时,其频带<u>(5)</u>,幅值<u>(6)</u>。
- 4. 测试系统的输入量为零时,系统产生的输出称为\_\_(7)\_\_。
- 5. 根据载波受调制的参数不同,调制可分为: \_\_\_(8)\_\_\_、\_\_(9)\_\_\_、\_\_(10)\_\_。
- 6. 压电石英晶体有光轴、\_\_\_(11)\_\_\_轴和\_\_\_(12)\_\_\_轴,横向压电效应是指沿着\_\_(13)\_\_轴施加力,在\_\_(14)\_\_轴平面产生电荷。
- 7. 某光栅传感器,刻线数为 100 线/mm,分辨率为<u>(15)</u>mm/线,现测得莫尔条纹数为 200,则光栅位移了<u>(16)</u>mm。若四倍细分后,计数脉冲仍为 200,则光栅位移了<u>(17)</u>mm,此时分辨率为<u>(18)</u>mm/线。
- 8. 光纤传感器根据它的工作原理可分为 (19) 和 (20) 两种类型。

本题分数	25
得 分	1.

## 三、问答题(请在答题纸上按顺序作答)

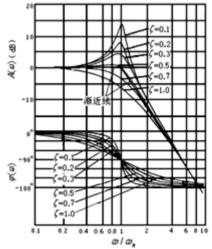1. 何为系统不失真测试条件?根据下图所示二阶系统的幅频特性和相频特性曲线,说明如何选择二阶系统动态特性参数及工作频带?(8




- 简述电涡流传感器的工作原理,并回答电涡流传感器能否测量塑料物体的移动位移?如何实现?(7分)
- 3. 差动式气隙厚度变化型电感传感器相对于非差动式的有何优点?请通过公式推导予以解释。 (注: 泰勒级数展开形式 $(1-x)^{-1}=1+x+x^2+x^3+\cdots$ )(10分)

本题分	40	
得	分	


四、计算题(请在答题纸上按顺序作答)

1. 求三角脉冲信号 
$$x(t) = \begin{cases} \frac{2A}{\tau}(t+\frac{\tau}{2}) & \Rightarrow -\frac{\tau}{2} \le t \le 0 \\ -\frac{2A}{\tau}(t-\frac{\tau}{2}) & \Rightarrow 0 \le t \le \frac{\tau}{2} & \text{的频谱, 并画} \\ 0 & \Rightarrow |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

出其幅频谱图。(15分)

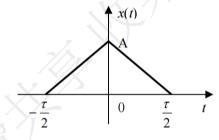

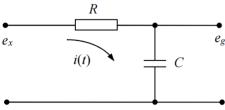2. 在下图所示的 RC 电路中,已知电容  $C=0.01\mu F$  ,若输入电压  $e_x$  的幅值为 10V,频率为 10kHz,且输出端  $e_g$  的相位滞后  $e_x$  的相位  $30^\circ$ ,则电阻 R 的值为多少?并求出此时输出电压  $e_g$  的幅值。(10分)



3. 如图所示,利用变介质型电容传感器测量带材厚度,电容间隙  $d=30\,mm$  ,极板面积  $A=1500\,cm^2$  。带材宽度大于电容极板宽度,其相对介电常数  $\varepsilon_r=2.5$  ,厚度 $\delta$ 的合格范围为  $5\pm0.1\,mm$ 。现测得当前电容传感器电容值为 50pF,问此时的带材厚度是否合格?(真空介电常数  $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\,F/m$ ,假定空气的相对介电常数  $\varepsilon_a=1$  。提示:空气电容与带材电容为串联。)(15 分)

